



# REPORT

제목: 반가산기, VHDL - XOR

과목: 디지털 공학 및 기초

날짜(년/월/일): 2017/11/14

소속 학과: 컴퓨터 전자 시스템 공학부

학번: 201702234

이름: 유동혁

본 보고서의 내용 중 다른 문서(자료)를 인용한 것이 있습니까?

예( V )      아니오(   )

위에서 '예'로 답한 경우, 인용한 다른 문서는 무엇인지 아래에 명시해 주세요. (여러 개의 경우 주요 자료 2 개 까지)

참조:

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%82%B0%EA%B8%B0>

<http://woodforest.tistory.com/122>

# 디지털 공학 및 실습 (예비 레포트)

학번: 201702234 이름: 유동혁


1. 제목: 반가산기 (9 주차)
2. 목적: 가산기<sub>(adder)</sub>의 종류 중 하나인 반가산기<sub>(half adder)</sub>에 대해 조사한다
3. 내용:

반가산기:

1비트 이진수 두 개를 더한 합 Sum (S)과 자리올림 수 Carry(C)를 구하는 회로.

AND, OR, NOT의 세 가지 종류의 논리 회로만으로 구성할 수 있다.

최종 값은  $2^1 * C + 2^0 * S$ 와 같다.

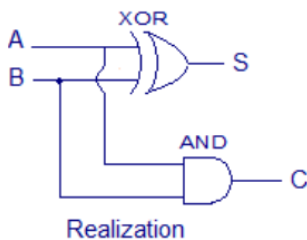진리표	회로도																								
<table><tr><th colspan="2">Inputs</th><th colspan="2">Outputs</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> <p>Truth table</p>	Inputs		Outputs		A	B	S	C	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	 <p>Realization</p>
Inputs		Outputs																							
A	B	S	C																						
0	0	0	0																						
1	0	1	0																						
0	1	1	0																						
1	1	0	1																						

//출처:


<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%82%B0%EA%B8%B0>

<http://woodforest.tistory.com/122>

# 디지털 공학 및 실습 (결과 레포트)

학번: 201702234 이름: 유동혁

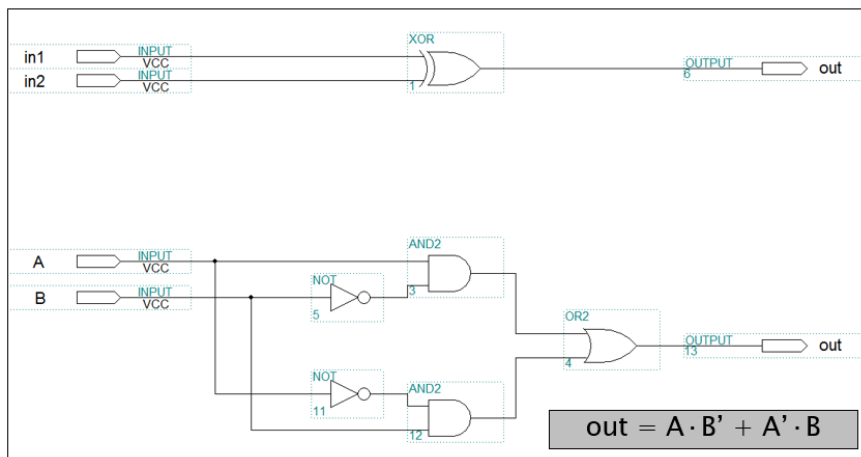1. 제목: VHDL - XOR (9 주차)
2. 목적: VHDL 코드를 이용하여, XOR 회로를 구현
3. 내용:




위와 같은 회로도를 코드로 구현하면 다음과 같음.

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; //라이브러리 ieee에서 ieee.std_logic_1164를 사용

entity xor_VH is
    port(A, B : in std_logic; Y1, Y2 : out std_logic); //input은 A, B이고, output은 Y1, Y2
end xor_VH;

architecture xor_body of xor_VH is
begin
    Y1 <= A xor B; // Y1은 A XOR B이다.
    Y2 <= (not(A) and B) or (A and not (B)); // Y2는 A'B + AB'이다.
end xor_body;
```

4. 결과:

 

5. 느낀 점:

VHDL코드를 사용해 XOR 과  $A'B + AB'$ 이 같음을 알아보았다.