



REPORT

제목: 인코더, 디코더 / 이진 곱셈기

과목: 디지털 공학 기초 및 실습

날짜(년/월/일): 2017/12/05

소속 학과: 컴퓨터 전자 시스템 공학부

학번: 201702234

이름: 유동혁

본 보고서의 내용 중 다른 문서(자료)를 인용한 것이 있습니까?
예() 아니오()


위에서 '예'로 답한 경우, 인용한 다른 문서는 무엇인지 아래에
명시해 주세요. (여러 개의 경우 주요 자료 2 개 까지)

- 저자 1:
- 제목 1:
- 저자 2:
- 제목 2:

디지털 공학 기초 및 실습 (예비 레포트)


학번: 201702234 이름: 유동혁

 1. 제목: 인코더, 디코더 (12 주차)
2. 목적: 인코더, 디코더에 대해 조사한다.
3. 내용: 디코더: n 개의 2진 코드 값을 입력으로 받아들이며 2^n 개 이하의 서로 다른 정보로 바꿔 주는 조합 회로를 말한다. 어떠한 입력 값에 대해 한 출력선이 나머지 출력선과 다른 값을 가진다.



I_0	I_1	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 인코더: 디코더와 반대되는 기능을 수행한다. 각 입력마다 출력되는 값이 다르다. 이러한 인코더는 어느 한 입력으로만 1이 들어오는 경우를 제외한 나머지 경우는 발생하지 않는다는 가정에서 설계된 것이다.



I_3	I_2	I_1	I_0	O_1	O_0	V
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1

//출처:

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B6%80%ED%98%B8%ED%99%94>


<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B3%B5%ED%98%B8%ED%99%94>

디지털 공학 기초 및 실습 (결과 레포트)

학번: 201702234 이름: 유동혁

1. 제목: 이진 곱셈기 (12 주차)
2. 목적: 반가산기를 이용해서 이진 곱셈기를 블록 다이어그램과 VHDL코드를 통해 구성한다
3. 내용:

이진 곱셈기의 회로도 는 다음과 같다.

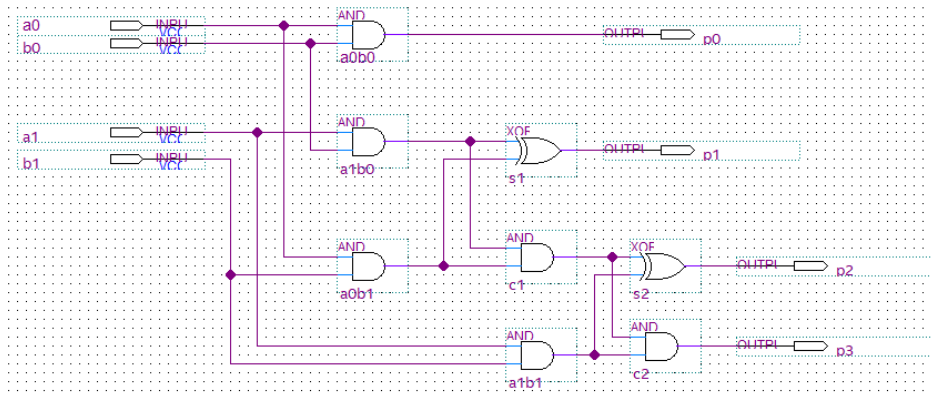

이진 곱셈기의 VHDL코드는 다음과 같다.

```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY BinaryMulti_VHDL IS
    PORT (A1, A0, B1, B0 : IN std_logic; P3, P2, P1, P0 : OUT std_logic);
END BinaryMulti_VHDL;

ARCHITECTURE BinaryMulti_VHDL_body of BinaryMulti_VHDL IS
BEGIN
    P0 <= A0 AND B0;
    P1 <= (A1 AND B0) XOR (A0 AND B1);--p1 = s1
```


```

P2 <= ((A1 AND B0) AND (A0 AND B1)) XOR (A1 AND B1);--p2 = s2 = c1 xor (a1
and b1)
P3 <= ((A1 AND B0) AND (A0 AND B1)) AND (A1 AND B1);--p3 = c2
END BinaryMulti_VHDL_body;


```

4. 결과:

이진 곱셈기의 회로도의 파형은 다음과 같다.

 

이진 곱셈기의 VHDL 코드의 파형은 다음과 같다.

 

5. 느낀 점:

반가산기를 이용해 이진 곱셈기를 구성하였다.