



REPORT

제목: 전가산기, 반가산기

과목: 디지털 공학 기초 및 실습

날짜(년/월/일): 2017/11/21

소속 학과: 컴퓨터 전자 시스템 공학부

학번: 201702234

이름: 유동혁

본 보고서의 내용 중 다른 문서(자료)를 인용한 것이 있습니까?

예(V) 아니오()


위에서 '예'로 답한 경우, 인용한 다른 문서는 무엇인지 아래에
명시해 주세요. (여러 개의 경우 주요 자료 2 개 까지)

- 참조: <http://woodforest.tistory.com/122>

디지털 공학 기초 및 실습 (예비 레포트)

학번: 201702234 이름: 유동혁

1. 제목: 전가산기 (10 주차)
2. 목적: 전가산기에 대해 조사한다.
3. 내용: 전가산기: 자리올림 수 C 한 개(Carry In), 1비트 이진수 2개, 총 3개의 이진수를 더하여 합(S)과 자리올림 수(Carry Out)를 구하는 회로. 2개의 반가산기 + 1개의 OR로 구성됨.

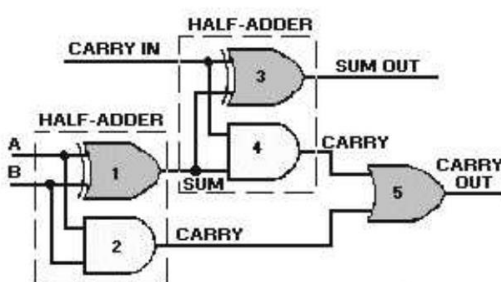회로도	진리표																																													
	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>CARRY IN</th><th>SUM OUT</th><th>CARRY OUT</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	CARRY IN	SUM OUT	CARRY OUT	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
A	B	CARRY IN	SUM OUT	CARRY OUT																																										
0	0	0	0	0																																										
0	1	0	1	0																																										
1	0	0	1	0																																										
1	1	0	0	1																																										
0	0	1	1	0																																										
0	1	1	0	1																																										
1	0	1	0	1																																										
1	1	1	1	1																																										
논리식	<div>Carry $C_o = (A \oplus B)C_i + AB$</div> <div>Sum = $(A \oplus B) \oplus C_i$</div>																																													


//출처: <http://woodforest.tistory.com/122>

디지털 공학 기초 및 실습 (결과 레포트)

학번: 201702234 이름: 유동혁

1. 제목: 반가산기 (10 주차)
2. 목적: 반가산기를 코드로 구성해 본다.
3. 내용:

반가산기의 회로도 는 다음과 같다.

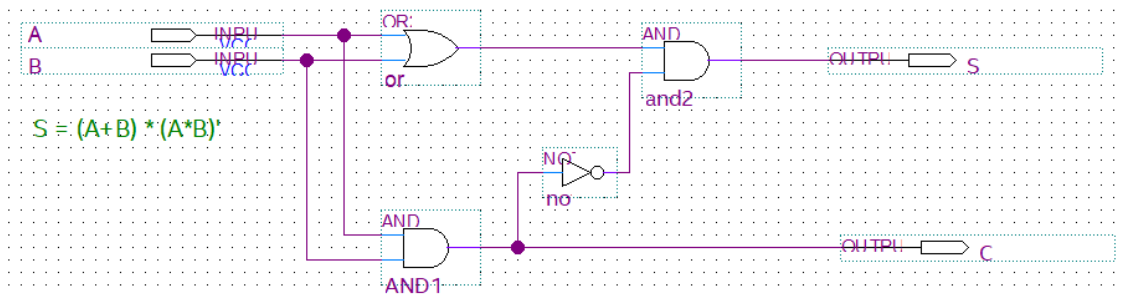

이를 VHDL코드로 구성하면 다음과 같다.


```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY halfadder_VHDL IS
    PORT(A, B: IN std_logic;--input: A, B
          s1, s2, c: OUT std_logic);--output: s1, s2, c
END halfadder_VHDL;


ARCHITECTURE halfadder_VHDL_body OF halfadder_VHDL IS
BEGIN
    s1 <= (A or B) and not (A and B);
    s2 <= A XOR B;
    C <= A and B;
END halfadder_VHDL_body;
```

4. 결과:

반가산기의 회로도의 파형은 다음과 같다.

 

VHDL코드로 구성한 반가산기의 파형은 다음과 같다.

 

5. 느낀 점:

$A \text{ XOR } B = (A \text{ or } B) \text{ and not } (A \text{ and } B)$ 임을 알 수 있다.

반가산기의 s값은 $A \text{ XOR } B$ 이고, c값은 $A \text{ and } B$ 임을 알 수 있다.